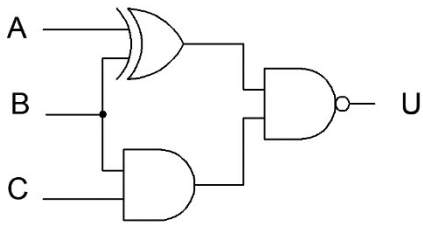



ESERCIZIO ESEMPIO

CALCOLARE L'USCITA U E MINIMIZZARE CON ALGEBRA DI BOOLE




$$U = \overline{(\bar{A} * B + A * \bar{B}) * B * C} = \overline{\bar{A} * B * B * C + A * \bar{B} * B * C} = \overline{\bar{A} * B * C}$$


CIRCUITO MINIMIZZATO

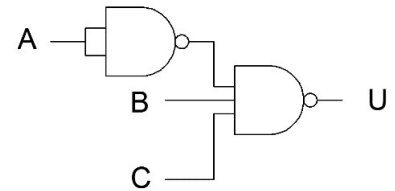



ESERCIZI DA SVOLGERE

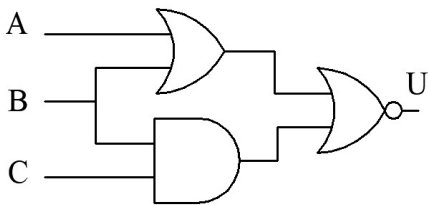


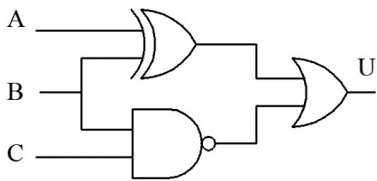
$$U = \overline{(A + B) + B * C} = \overline{A + B + B * C} = \overline{A + B * (1 + C)} = \overline{A + B}$$


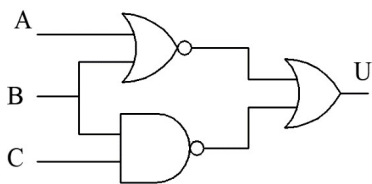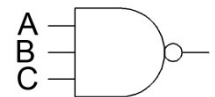
$$U = \overline{(\bar{A} * B + A * \bar{B}) + \bar{B} * \bar{C}} = \overline{(\bar{A} * B + A * \bar{B}) + \bar{B} + \bar{C}} = \overline{\bar{A} * B + A * \bar{B} + \bar{B} + \bar{C}} = \overline{\bar{A} * B + \bar{B} * (A + 1) + \bar{C}} = \overline{\bar{A} * B + \bar{B} + \bar{C}} = \overline{(\bar{A} + \bar{B}) * (B + \bar{B}) + \bar{C}} = \overline{A * B * \bar{C}}$$


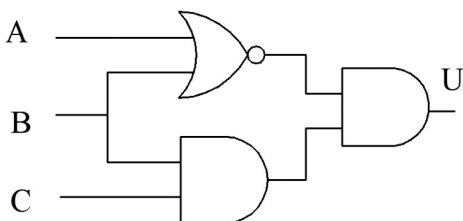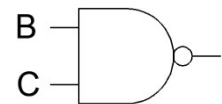
$$U = \overline{(A + B) + \bar{B} * \bar{C}} = \overline{A + B + \bar{B} * \bar{C}} = \overline{B * (A + 1) + \bar{C}} = \overline{B + \bar{C}} = \overline{B * \bar{C}}$$



$$U = \overline{(A + B)} * B * C = \bar{A} * \bar{B} * B * C = 0$$

CIRCUITO INUTILE perché USCITA = 0 SEMPRE